

AE-NJL5501R を使用した簡単な脈波モニタープローブ回路です。フォトリフレクタの表面を手の指で軽く触れるだけで脈波をとらえることができます。 デジタルオシロスコープなどで出力を観測することにより、脈波を目で見ることができます。

◆ 配線図

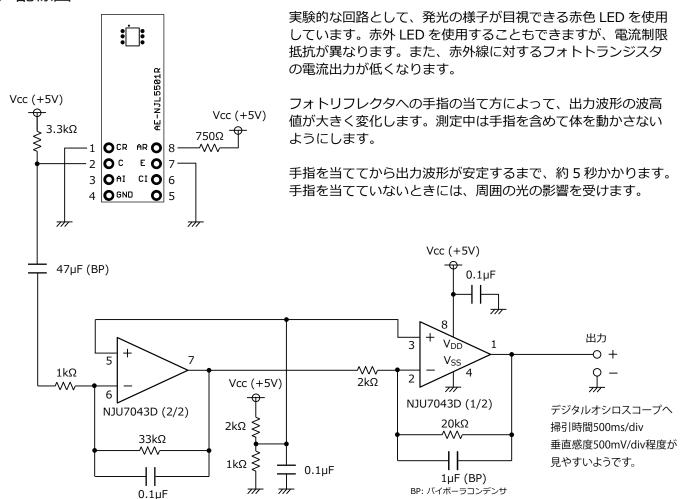

◆ 脈波観測例

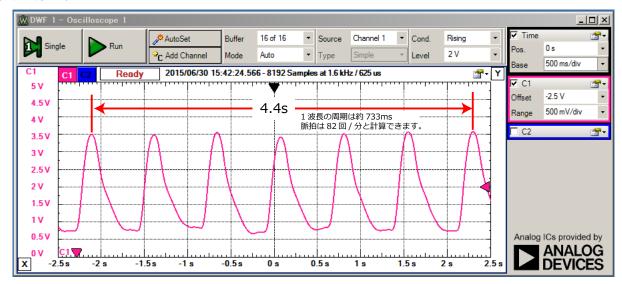

ご注意:

本応用例はホビーユースを目的としたものです。動作安定性、精度などの検証をおこなっていませんので、測定結果を医学的な判断に使用しないでください。