

LED・抵抗の計算式

■ LED抵抗の基本的な計算式は次のようにになります。

$$(電源電圧 [V] - 順方向電圧降下 [V]) \div 順方向電流 [A] = 抵抗値 [\Omega]$$

■用語説明(図1)

- ・電源電圧…電池の電圧や回路の電圧(ボルト)です。
- ・順方向電圧降下…LEDのかかる電圧(ボルト)です、VF(ブイエフ)とも言います、以下「VF」と表記。
- ・順方向電流…LEDに流したい電流(アンペア)です。IF(アイエフ)とも言います。以下「IF」と表記。
- ・アノード…LEDのプラス側を慣習でアノードと呼んでいます、回路図では「A」と表記します。
- ・カソード…LEDのマイナス側を慣習でカソードと呼んでいます、回路図では「K」と表記します。

例1 電源電圧12Vで、IFを5mA流す場合(LEDのVFは3.1Vとする)、

$$(12 - 3.1) \div 0.005 = 1780\Omega$$

実際の抵抗はE24系列から選びますので近似値として1.5kΩ、1.6kΩ、1.8kΩ、2kΩ等があります。1kΩの抵抗のみで合成する場合は2本直列にすることで2kΩの合成抵抗値が得られます(図2)。

例2 電源電圧5Vで、IFを5mA流す場合は(LEDのVFは3.1Vとする)、

$$(5 - 3.1) \div 0.005 = 380\Omega$$

実際の抵抗はE24系列から選びますので、近似値として330Ω、360Ω、390Ω、470Ω等があります。1kΩの抵抗のみで合成する場合、3本並列接続することで333Ωの合成抵抗値が得られます(図3)。

例3 赤色の場合も同様です、電源電圧12VでIFを5mA流す場合は(LEDのVFを1.8Vとする)

$$(12 - 1.8) \div 0.005 = 2040\Omega$$

E24系列の近似値として1.6kΩ、1.8kΩ、2kΩ、2.2kΩ等があります(図4)。

例4 電源電圧5VでIFを5mA流す場合は(LEDのVFを1.8Vとする)、

$$(5 - 1.8) \div 0.005 = 640\Omega$$

E24系列の近似値として560Ω、620Ω、680Ω、750Ω等があります。1kΩの抵抗のみで合成する場合、2本並列にすることで500Ωの合成抵抗値が得られます(図5)。

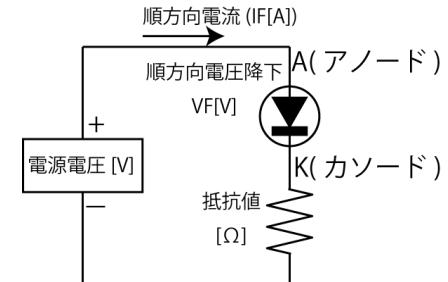


図1

★白色・青色の場合

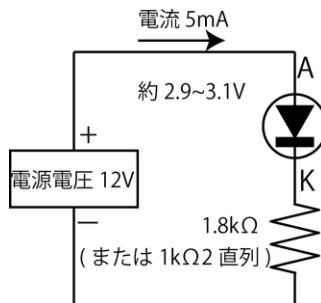


図 2

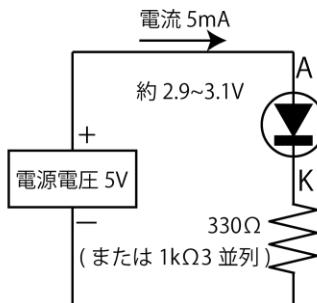


図 3

★赤色の場合

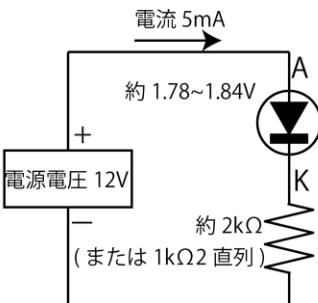


図 4

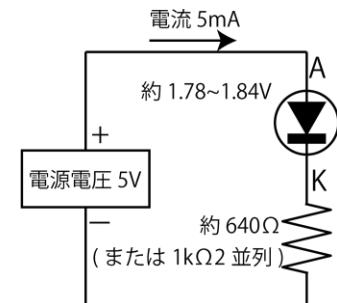


図 5

■抵抗の電力計算について

抵抗は定格電力W（ワット）以内で使用する必要があります。

抵抗が消費する電力（W） < 抵抗の定格電力（W）

下記のように計算します。

抵抗が消費する電力（W） = I F (A) × I F (A) × 抵抗値 (Ω)

例1の場合の抵抗が消費する電力は、

$$0.005 \times 0.005 \times 1780 = 0.0445\text{W}$$

となります。

■注意

- 上記の説明は代表的な計算方法です。実際はお使いになるLEDのVFや条件で計算してください。
- LEDは静電気に敏感です。特に白や青色等は静電気で破損する場合があります。
- 高温で長時間使用すると明るさの低下や色味の変化が起こります。自動車等、高温になる環境には向きません。
- LEDを並べると明るさや色調のばらつきが目立つ場合があります。LEDは性能を均一に生産することは出来ません。

2016.3.8 作成、秋月電子通商