# 最大24V出力 昇圧型スイッチング電源モジュール LMR62421 使用

#### ■特徴■

- ★MOSFET内蔵のスイッチング電源専用ICと、動作に必要な周辺 部品の内、ハンダ付けが難しい面実装部品を小型の専用基板 に実装しました。
- ★端子台と電解コンデンサ、出力電圧調整用可変抵抗器の ハンダ付けのみで完成する可変型昇圧電源モジュールです。
- ★多回転ボリュームと幅広い出力電圧範囲の組み合わせで 高精度、広範囲の出力電圧設定が可能です。
- ★低い入力電圧(2.7V)から24V出力電圧が得られます。
- ★出力電力が9W以上と高出力です(入力5.5V、出力9V時)
- ★入出力部に端子台を用い、使い勝手が向上しました。
- ★入出力部に電解コンデンサを用い、入出力負荷変動に強く なりました。


### ■仕様■


★出力電圧範囲: 3.5 V~24 V


★入力電圧範囲: 2.7 V ~ 5.5 V (入力電圧<出力電圧)

★スイッチング周波数: 1.6MHz

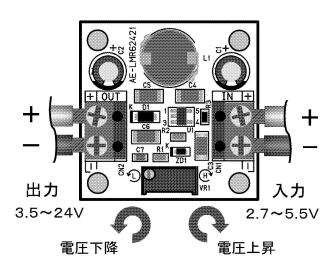★効率:90% (入力5V、出力12V、電流0.3A) ★最大出力電力:9W以上 (入力5.5V、出力9V時)



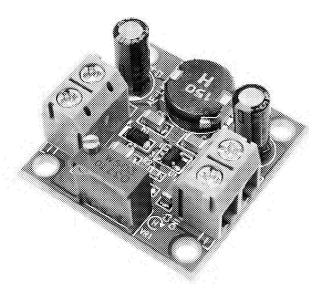

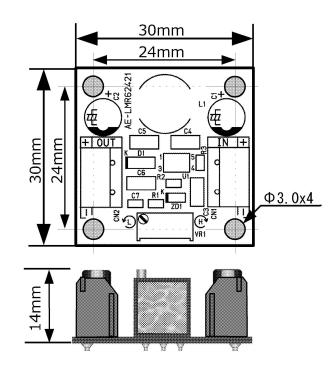


## ■製作と注意事項■

- ★ 面実装部品は半田済みです。同梱の電解コンデンサ、端子台、多回転ボリュームを半田付けして完成です。
- ★ 初期状態で、多回転ボリュームは中間位置にあります。この状態で出力電圧は14V前後になります。最初に電源を入れる際には、出力端子を接続せずに電源を入れ、出力電圧を確認、調整してから使用して下さい。
- ★ 多回転ボリュームは、右に回すと電圧が上昇し、左に回すと電圧が低下します。
- ★ ボリュームはゆっくりと操作して下さい。
- ★ 出力過電流状態になるとボリュームを右に回しても電圧が上昇しない又は下降します。そのまま右に回しておくと、次回電源 投入時に電圧が上がり過ぎる場合があるので注意して下さい。
- ★ 本昇圧回路には過電流保護機能が有りません。定常的に出力が2Aを越えない様に注意して下さい。

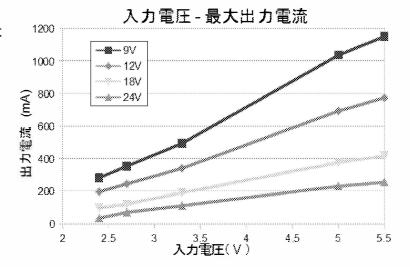
#### ■出力特性■


- ★代表的出力電圧に対する入力電圧-出力電流範囲は 右図の様になります。この特性は素子により若干 バラツキますので、目安として使用して下さい。
- ★スイッチング方式による昇圧回路です。特に最大 負荷付近では出力電圧リップルが増加します。
- ★出力電圧を高くした場合、軽負荷状態で間欠動作になり、出力電圧リップルが増加します。若干の 負荷を加えると安定します。
- ★最大負荷を越えた後は出力電圧が低下し、同時に 電圧リップルが著しく増加するので注意して下さい。
- ★負荷側に容量の大きなコンデンサやモータ等を 接続した場合、突入電流により正常に起動しない 場合があります。


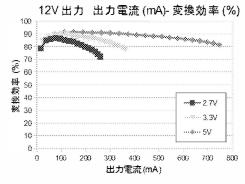
#### ■変換効率■

★代表的出力電圧に対する、入力電圧 毎の出力電流-変換効率は右図の様 になります。この特性は素子により 若干バラツキますので、目安として 使用して下さい。



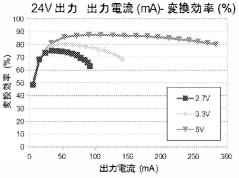

#### ■部品表■

記号	品名	備考	
U1	SW-REG-IC	LMR62421XMF	
C1,C2	47uF∼,35V∼	11.0510	
C3,C4,C5,C6	10uF,50V,B,2012	1007	
C7	1000pF,50V,X7R,1608	The regulatery).	
D1	40V,2A,SBD	SS2040FL	
L1	15uH	NR10050T150M	
R1	4.7KΩ,1/10W,1608	(472の表記)	
R2	2.7KΩ,1/10W,1608	(272の表記)	
R3	100KΩ,1/10W,1608	(104の表記)	
VR1	50ΚΩ	多回転ボリューム(503の表記)	
ZD1	2.7V,ZD	BZX584C2V7	
CN1,CN2	端子台	TB111-2-2-U-1-1	
基板	30mm x 30mm	AE-LMR62421	

表面実装部品はすべて実装済みです。

使用部品は、販売時期により事前の告知なく相当品・互換品・色違いに変更となる場合があります。

#### ■回路図■

